



Observa la animación, toma las anotaciones que consideres oportunas y contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se clasifican los materiales según si dejan, o no, que circulen los electrones?
2. ¿Qué función llevan a cabo los generadores eléctricos?
3. Indica los generadores y receptores que aparecen en la animación.
4. Indica los elementos mínimos necesarios para obtener un circuito eléctrico.
5. Indica los elementos de maniobra que aparecen.

6. Dibuja el esquema eléctrico y el de los componentes del circuito con interruptor, tal como aparece en la animación.

7. Dibuja el esquema eléctrico y el de los componentes del circuito con pulsador, tal como aparece en la animación.

8. Dibuja el esquema eléctrico y el de los componentes del circuito con conmutador, tal como aparece en la animación.